

ELE2715 - circuitos digitais - Semana 11

Grupo 01

Líder	Matricula	Nome
	20170043358	ALBERTHO SIZINEY COSTA
•	20170036273	IGOR MICHAEL ARAUJO DE MACEDO
	20200150293	JOSE LINDENBERG DE ANDRADE
	20150126669	LUCAS BATISTA DA FONSECA

Grupo 02

Líder	Matricula	Nome
	20170040919	EDUARDO GARCIA ZACCHARIAS
	20160142657	JOAO MATHEUS BERNARDO RESENDE
•	20180151241	MARCELO FERREIRA MOTA JÚNIOR
	20170038779	STHEFANIA FERNANDES SILVA
	20190071752	VINICIUS SOUZA FONSÊCA

Grupo 03

Líder	Matricula	Nome
•	20170138246	ALYSSON FERREIRA DA SILVA
	20170117907	ISAAC DE LYRA JUNIOR
	20170040418	PEDRO HENRIQUE DE FREITAS SILVA
	20160159144	WESLEY BRITO DA SILVA

Disciplina: ELE2715 - Circuitos Digitais
Aluno:

Período: 2020.2
Problema: 06

Projete um circuito lógico para implementar uma FIFO (ver Figura 1). A FIFO possui uma entrada e uma saída de dados. Os dados são introduzidos na FIFO através da entrada **w_data** quando ocorre um pulso de *clock* e a entrada **wr** está em nível lógico alto. Já a retirada de dados da FIFO se dá através da saída **r_data** quando ocorre um pulso *clock* e a entrada **rd** está em nível lógico alto. Para limpar os dados da FIFO existe a entrada **clr_fifo**, a qual, quando recebe nível lógico baixo, limpa todas as posições de memória da FIFO e reinicializa os valores de seus contadores internos. A FIFO ainda possui duas saídas, uma para indicar que está cheia **fu=1** e uma outra para indicar que está vazia **em=1**.

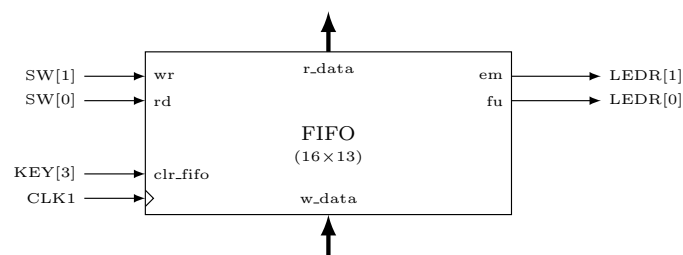


Figura 1: Diagrama de blocos da máquina de troca

Observações

- Para o aluno desenvolver uma solução para o problema, ele deverá consultar livros de circuitos digitais, datasheet de componentes eletrônicos e quaisquer referências técnicas que possam auxiliar. Todas as referências consultadas devem ser citadas de forma adequada e identificadas nos relatórios.
- Na semana de projeto, deve-se realizar todas as definições necessárias, deve-se especificar, detalhar e realizar o projeto de forma estruturada e, por fim, deve-se elaborar um relatório técnico, o qual será auto-contido, ou seja, todas as informações necessárias para a implementação do projeto devem constar no relatório.
- Na semana da implementação deverão ser desenvolvidos a simulação em VHDL e esquemáticos eletrônicos do circuito projetado e, além disso, deve-se elaborar um relatório técnico com o detalhamento da implementação, com as correções do projeto e com a apresentação dos resultados que comprovem a correta implementação do projeto.