



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE TECNOLOGIA - CT  
CIRCUITOS DIGITAIS

**REGISTRADORES**

**DCA0212.1 - Laboratório 4**

Igor Michael Araujo de Macedo

Isaac de Lyra Júnior

Pedro Henrique de Freitas Silva

Vinícius Silva do Carmo

Natal, 14 de janeiro de 2022

## 1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo desenvolver os conceitos teóricos estudados sobre circuitos digitais de forma prática. Serão abordados conceitos de circuitos sequenciais, mais especificamente os elementos armazenadores de dados flip-flop tipo D e latch tipo D. O desenvolvimento se dará utilizando VHD, linguagem de descrição de *hardware*, para descrever cada um desses elementos; em seguida, serão desenvolvidos dois registradores de 4 bits, cada um utilizando um dos tipos. Por fim, será utilizado o *software* ModelSim para fazer as simulações necessárias.

## 2. DESENVOLVIMENTO

Para construir as lógicas que implementam os registradores propostos neste trabalho, foi necessário primeiramente entender como tais registradores funcionam. Sabendo que este tipo de circuito é sequencial, necessita-se da atenção de implementar os circuitos baseando-se em uma estrutura ordenada, tendo em vista que estes circuitos têm funcionamento assíncrono.

### 2.1 Latch D

O circuito sequencial latch D possui uma entrada D, que representa o dado armazenado, uma entrada habilitadora EN e uma saída Q. A saída do circuito se dá pelo *enable* EN, quando com nível lógico alto, a saída passa a ter o valor de D; quando com nível lógico baixo, a saída estabiliza com o valor que a entrada D possuía no momento exatamente antes do EN passar de alto para baixo. Para isso, foi utilizado o operador condicional IF. O código-fonte deste componente pode ser visto na Figura 1.

Figura 1 - Código VHDL do latch D

```
ENTITY latch_D IS
  PORT (
    D: IN bit;
    EN: IN bit;
    Q: OUT bit
  );
END latch_D;

ARCHITECTURE logic OF latch_D IS
BEGIN

  PROCESS(D, EN)
  BEGIN
    IF (EN = '1') THEN
      Q <= D;
    END IF;
  END PROCESS;
END logic;
```

Fonte: Autores.

## 2.2 Registrador de 4 bits baseado em Latch D

A implementação deste tipo de registrador é totalmente baseada na implementação do Latch D, que armazena apenas um bit. Sabendo disto e tendo o circuito Latch D de um bit já implementado, para implementar o registrador de 4 bits baseado em Latch D basta apenas concatenar 4 Latch's D de um bit. Feito isso, é necessário apenas configurar as entradas e saídas de cada um dos circuitos latch D. O código de implementação deste circuito pode ser visto na Figura 2.

Figura 2: Código VHDL do registrador de 4 bits baseado em Latch D

```
----- latch D 4 bits -----  
  
ENTITY latch_D_4BITS IS  
  PORT (  
    D3, D2, D1, D0: IN  bit;  
    EN: IN  bit;  
    Q3, Q2, Q1, Q0: OUT bit  
  );  
END latch_D_4BITS;  
  
ARCHITECTURE logic OF latch_D_4BITS IS  
  
  COMPONENT latch_D IS  
    PORT (  
      D: IN  bit;  
      EN: IN  bit;  
      Q: OUT bit  
    );  
  END COMPONENT;  
  
BEGIN  
  
  S3: latch_D port map(D3, EN, Q3);  
  S2: latch_D port map(D2, EN, Q2);  
  S1: latch_D port map(D1, EN, Q1);  
  S0: latch_D port map(D0, EN, Q0);  
  
END logic;
```

Fonte: Autores

## 2.3 Flip-flop D

Para a construção do componente do flip-flop D foi utilizado as notas de aula para estudar o comportamento esperado do componente, sabendo que o componente deve ser

capaz de armazenar o dado de entrada a cada *rising edge* do clock foi possível a implementação do componente em código VHDL, onde pode ser visto na Figura 3.

Figura 3 - Código VHDL do flip-flop D

```
entity ffd is
    port(clk, D: in bit;
          q: out bit);
end ffd;

architecture logic of ffd is

    signal qS: bit;

begin
    process(clk)
    begin
        if clk = '1' and clk'event then
            qS <= D;
        end if;
    end process;
    q<=qS;
end logic;
```

Fonte: Autores.

## 2.4 Registrador de 4 bits baseado em Flip-flop D

O registrador de 4 bits foi implementado utilizando o flip-flop D já implementado como componente, tal componente tem como inputs os 4 bits que se deseja armazenar e o clock do sistema e em sua saída possui os 4 bits que estão alocados no componente no momento. O resultado da implementação em linguagem VHDL do registrador baseado em flip-flop D pode ser visto na Figura 4.

Figura 4 - Código VHDL do registrador de 4 bits baseado em flip-flop D

```
entity reg4 is
    port(clk, I0, I1, I2, I3: in bit;
          Q0, Q1, Q2, Q3: out bit);
end reg4;

architecture logic of reg4 is

    component ffd is
        port(clk, D: in bit;
              q: out bit);
    end component;

begin

    ffd0: ffd port map(clk, I0, Q0);
    ffd1: ffd port map(clk, I1, Q1);
    ffd2: ffd port map(clk, I2, Q2);
    ffd3: ffd port map(clk, I3, Q3);

end logic;
```

Fonte: Autores.

### 3. RESULTADOS

Para simular os códigos implementados foi utilizado o *software* ModelSim. Para isso ser possível foi criado um arquivo de extensão “.do” para cada um dos componentes implementados para testar o seu funcionamento. Os códigos dos arquivos de simulação, bem como os resultados de cada entidade implementada, podem ser vistos abaixo.

#### 3.1 Latch D

Para a simulação do Latch D, foi utilizado o arquivo de simulação da Figura 5, o qual força valores para EN e D de tal forma que teste todas as combinações possíveis (no caso  $2^2 = 4$  casos).


Figura 5: Arquivo de simulação do circuito sequencial Latch D

```
vsim latch_D  
  
add wave *  
  
force EN 0 0, 1 25 -repeat 50  
force D 0 0, 1 50 -repeat 100  
  
run 200
```

Fonte: Autores

Como pode ser visto na Figura 6, o funcionamento está de acordo com o que foi explicado na seção 2.1. Por exemplo, quando  $D = 1$  (nível lógico baixo) e  $EN = 0$ ,  $Q$  continua com nível baixo, apenas quando  $D = 1$  e  $EN = 1$  que  $Q = 1$ .

Figura 6: Simulação do circuito sequencial Latch D.

 


Fonte: Autores

#### 3.2 Registrador baseado em Latch D

A simulação deste circuito é realizada a partir de diferentes entradas e ao mesmo tempo que são trocadas as entradas fazemos a entrada que habilita o registro dos dados (EN). No primeiro momento todas as entradas estão zeradas e a habilitação do circuito também, e a partir disso são aplicadas entradas “válidas” e de acordo com a entrada EN

podemos ver que ele registra corretamente todas as entradas que são colocadas. Esta explicação pode ser melhor observada na Figura 7.

Figura 7: Simulação do circuito registrador de 4 bits baseado em Latch D

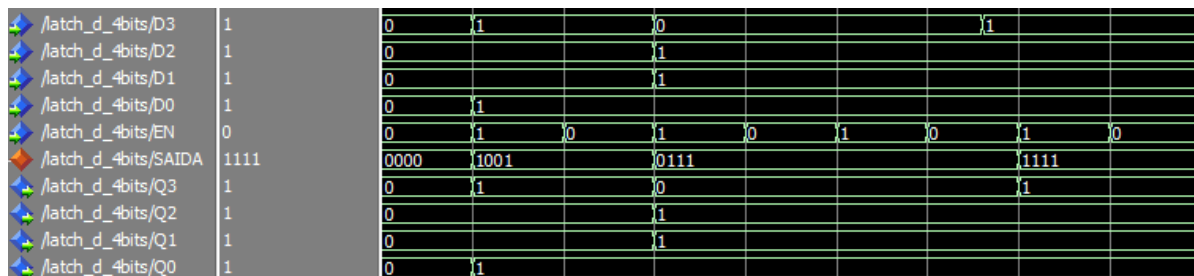

Fonte: Autores

Figura 8: Arquivo de simulação do circuito registrador de 4 bits baseado em Latch D

```
vsim latch_D_4BITS

add wave *

force D3 0 0, 1 50, 0 150, 1 330;
force D2 0 0, 0 50, 1 150, 1 330;
force D1 0 0, 0 50, 1 150, 1 330;
force D0 0 0, 1 50, 1 150, 1 330;

force EN 0 0, 1 50 -repeat 100;

run 1500;
```

Fonte: Autores

### 3.3 Flip-flop D

Para simular o Flip-flop D de 1 bit a entrada foi alternada entre 0 e 1 enquanto o clock estava em nível lógico baixo e alto, para testar se a saída também iria alternar, o que não faria sentido, já que o Flip-flop D só alterna no *rising edge* do clock, foi verificado que o componente estava funcionando corretamente quando a saída só alternou quando a entrada estava em nível lógico alto e o clock estava no *rising edge*. O código responsável por simular o Flip-flop D, bem como a sua simulação pode ser visto nas Figuras 9 e 10.



Figura 9 - Conteúdo do arquivo .do responsável por simular o Flip-flop D

```
vsim ffd


add wave *

force D 0 0, 1 10, 0 20, 1 30
force clk 0 0, 1 20 -repeat 40

run 200
```

Fonte: Autores

Figura 10 - Simulação do Flip-flop D

 

Fonte: Autores

### 3.4 Registrador de 4 bits baseado em Flip-flop D

Similarmente a simulação do Flip-flop D, para testar o registrador de 4 bits baseado em Flip-Flop D, foi introduzida em sua entrada os valores “0000” e “1111” durante o período do clock em nível lógico baixo e alto, onde não foi alterado o valor de saída. O valor só foi alterado quando o *clock* estava no *rising edge* e o valor armazenado foi de “1111” que estava em sua entrada. As Figuras 11 e 12 ilustram o conteúdo do código responsável pela simulação do registrador e também o resultado da simulação.

Figura 11 - Conteúdo do arquivo .do responsável por simular o Registrador de 4 bits baseado em Flip-flop D

```
vsim reg4


add wave *

force I0 0 0, 1 10, 0 20, 1 30
force I1 0 0, 1 10, 0 20, 1 30
force I2 0 0, 1 10, 0 20, 1 30
force I3 0 0, 1 10, 0 20, 1 30
force clk 0 0, 1 20 -repeat 40

run 200
```

Fonte: Autores

Figura 12 - Simulação do Registrador de 4 bits baseado em Flip-flop D

 

Fonte: Autores

#### **4. CONCLUSÃO**

O presente trabalho teve como objetivo pôr em prática os conhecimentos estudados sobre Latch's e flip-flops, bem como um dos componentes principais dos circuitos digitais, os registradores. Para isso, foram implementados e simulados circuitos Latch D, Flip-flop D e registradores de 4 bits baseados nos componentes implementados anteriormente. Para esta solução construímos quatro entidades utilizando a linguagem VHD, os quais o código-fonte completo pode ser visto no Anexo A, duas referentes ao Latch D e o registrador de 4 bits baseado em Latch D e as outras duas referentes ao Flip-flop D e o registrador de 4 bits baseado nele. Todas as entidades foram testadas e simuladas utilizando o software Modelsim. Após todo o processo, a simulação retornou os resultados esperados e, com isso, podemos concluir que foi possível extrair o máximo de conhecimento e proveito do problema.

## ANEXO A - CÓDIGO-FONTE

```
LIBRARY ieee;
USE ieee . std_logic_1164 . ALL;

-----
-- L A T C H      D
-----

ENTITY latch_D IS
    PORT (
        D: IN  bit;
        EN: IN  bit;
        Q: OUT bit
    );
END latch_D;

ARCHITECTURE logic OF latch_D IS

BEGIN

PROCESS (D, EN)
    BEGIN
        IF (EN = '1') THEN
            Q <= D;
        END IF;
    END PROCESS;

END logic;

-----
-- R E G I S T R A D O R   D E   4   B I T S - L A T C H   D
-----

ENTITY latch_D_4BITS IS
    PORT (
        D3, D2, D1, D0: IN  bit;
        EN: IN  bit;
        Q3, Q2, Q1, Q0: OUT bit
    );
END latch_D_4BITS;

ARCHITECTURE logic OF latch_D_4BITS IS

    COMPONENT latch_D IS
        PORT (
            D: IN  bit;
            EN: IN  bit;
            Q: OUT bit
        );
    END COMPONENT;

    SIGNAL Qaux3, Qaux2, Qaux1, Qaux0 : bit;
```

```
BEGIN
```

```
S3: latch_D port map(D3, EN, Q3);  
S2: latch_D port map(D2, EN, Q2);  
S1: latch_D port map(D1, EN, Q1);  
S0: latch_D port map(D0, EN, Q0);
```

```
END logic;
```

```
-----  
-- F L I P - F L O P   D  
-----
```

```
entity ffd is  
  port(clk, D: in bit;  
        q: out bit);  
end ffd;
```

```
architecture logic of ffd is
```

```
  signal qS: bit;
```

```
begin  
process(clk)  
begin  
  if clk = '1' and clk'event then  
    qS <= D;  
  end if;  
end process;  
q<=qS;  
end logic;
```

```
-----  
-- R E G I S T R A D O R   D E   4   B I T S - F F   D  
-----
```

```
entity reg4 is  
  port(clk, I0, I1, I2, I3: in bit;  
        Q0, Q1, Q2, Q3: out bit);  
end reg4;
```

```
architecture logic of reg4 is
```

```
  component ffd is  
    port(clk, D: in bit;  
          q: out bit);  
  end component;
```

```
begin
```

```
  ffd0: ffd port map(clk, I0, Q0);  
  ffd1: ffd port map(clk, I1, Q1);
```

```
ffd2: ffd port map (clk, I2, Q2);  
ffd3: ffd port map (clk, I3, Q3);  
  
end logic;
```